

Pràctica 2. Teoria de Circuits

Shift registers and resistors deliver multiphase sine waves

Jordi Bonet i Dalmau

Març de 2011

En aquesta pràctica utilitzarem una idea de disseny apareguda l'abril del 2006 a la revista EDN per a combinar coneixements d'*Introducció als Sistemes Digitals (ISD)* i de *Teoria de Circuits (TC)*. Aquesta idea consisteix en usar registres de desplaçament, resistències i un inversor per a generar, si bé amb certes restriccions, formes d'ona al gust del consumidor, com per exemple un senyal sinusoidal. L'article dóna els valors de les resistències a usar per a un cas concret amb registres de desplaçament de 12 bits, però no dóna detalls sobre com calcular aquests valors. Així, us correspondrà a vosaltres usar els coneixements de TC per a calcular els valors de les resistències amb les quals generar una forma d'ona determinada en el cas d'usar un registre de desplaçament de 8 bits. A més, haureu d'usar els mateixos registres de desplaçament i inversors que veu fer servir a ISD per a proposar una concreció del circuit a construir al laboratori.

1 Lectura del document

En primer lloc heu de llegir i comprendre en línies generals la primera part de l'article.

Previ 1. Baixeu-vos la secció de *Design Ideas* de la revista EDN i llegiu l'article de la pàgina 106 titulat *Shift registers and resistors deliver multiphase sine waves*. Només cal que us centreu en els dos primers paràgrafs i la Figure 1.

2 Modificació per a un sol registre de 8 bits

A continuació adaptarem la idea de disseny anterior per tal d'usar un sol registre de desplaçament i treballar amb 8 bits enlloc de 12.

Previ 2. Considereu un disseny similar al de l'article amb un registre de desplaçament de 8 bits. Al laboratori usarem els integrats 74HCT164 i 74HCT04 per al registre de desplaçament i per a l'inversor respectivament. Dibuixeu de forma esquemàtica la disposició d'aquests integrats sobre la *protoboard* amb tots els components i cablejat necessari per al seu funcionament: alimentació, *clock*... Disposeu dels *datasheets* d'aquests integrats a ocw.itic.cat.

Tasca 1. Realitzeu el muntatge del disseny del *Previ 2* a excepció de les resistències. Utilitzeu una alimentació de 5V. Com a *clock* podeu usar la sortida TTL del generador de funcions d'una freqüència, per exemple, d'1kHz.

3 La seqüència generada


En aquesta secció estudiarem la seqüència de valors formada pels 8 bits del registre de desplaçament, Q_0 a Q_7 generada pel circuit que estem estudiant.

Previ 3. Inicialment considereu $Q_{0...7} = 00000000$. Amb el primer *clock*, l'estat dels registres passa a ser $Q_{0...7} = 10000000$. Completeu la seqüència de valors que pren el registre de desplaçament. Observeu que aquesta seqüència es repeteix cada 16 *clocks* i, per tant, el seu període és 16 cops el període de *clock*.

Tasca 2. Verifiqueu que qualsevol de les sortides del registre de desplaçament Q_0 a Q_7 canvia el seu valor cada 8 *clocks* i, per tant, es repeteix cada 16 *clocks*. Observeu que el valors lògics 0 i 1 corresponen a tensions 0 i 5V.

4 Transformació de la seqüència en una tensió

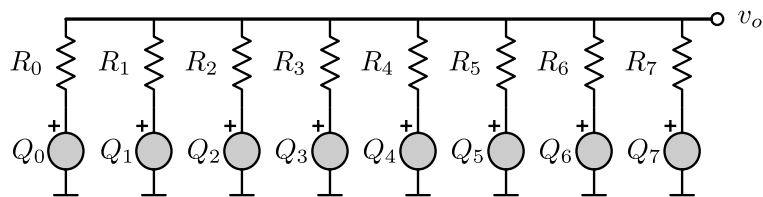Cadascuna de les sortides del registre de desplaçament es pot modelar com una font de tensió ideal. Aquesta font de tensió només pot prendre valors lògics 0 i 1, o valors físics 0 i 5V. Connectant cada font de tensió a una resistència de la forma indicada a la figura següent podem aconseguir una tensió v_o que es trobi entre 0 i 5V.




Previ 4. Analitzeu el circuit de la figura anterior i determineu v_o en funció de Q_0 a Q_7 considerant que totes les resistències són iguals. A continuació calculeu el valor de v_o per a cada un dels 16 valors de la seqüència calculada al *Previ 3*. Observeu que inicialment, quan $Q_{0...7} = 00000000$, $v_o = 0$ i que quan $Q_{0...7} = 11111111$, $v_o = 1$ o, amb valors físics, que quan $Q_{0...7} = 55555555$, $v_o = 5V$. Feu una representació gràfica de v_o .

Tasca 3. Completeu el circuit del *Previ 2* amb totes les resistències de valor $10k\Omega$ i verifiqueu que v_o visualitzada a l'oscil·loscopi té la forma d'ona esperada.

Tasca 4. Experimenteu amb l'efecte de substituir una de les resistències de $10k\Omega$ per una de valor doble o meitat. Podem generar qualsevol forma d'ona? Amb quines restriccions?

5 Obtenció d'un senyal sinusoidal

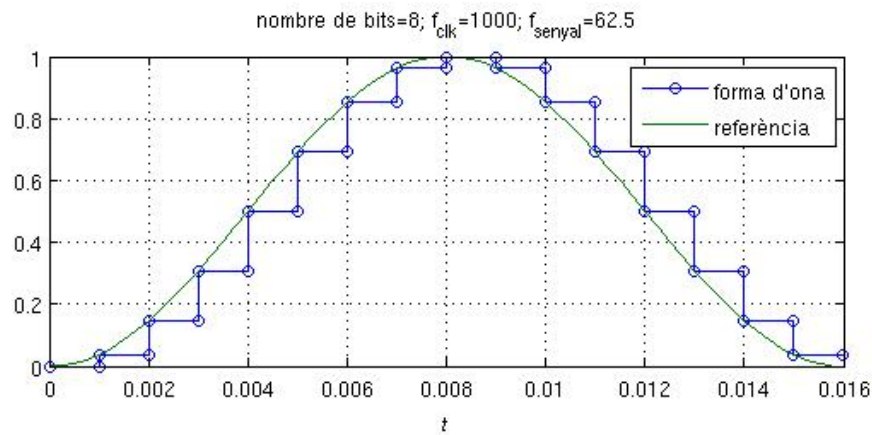Jugant adequadament amb el valor de les resistències R_0 a R_7 podem obtenir una gran varietat de formes d'ona, entre elles la sinusoidal que es mostra a continuació.



Previ 5. Repetiu l'anàlisi del circuit de la figura del *Previ 4* i determineu v_o en funció de Q_0 a Q_7 , però ara considerant totes les resistències R_0 a R_7 diferents. A continuació igualeu el valor de v_o que pren el sinus de la figura anterior per als valors de la seqüència calculada al *Previ 3* per tal d'obtenir un nombre d'equacions suficient per a determinar el valor de les resistències. Afegiu la restricció que totes les resistències siguin majors que $100k\Omega$ i menors que $1M\Omega$.

Tasca 5. Substituiu les resistències de $10k\Omega$ per les de valor adequat per a obtenir un senyal sinusoidal.

Tasca 6. Seguint les instruccions que s'us donaran al laboratori, utilitzeu un filtre RC (com el de la Figure 1b de l'article) per a transformar el senyal blau de la gràfica anterior en un senyal similar al verd.

Tasca 7. Seguint les instruccions que s'us donaran al laboratori, useu els muntatges de dos grups per tal de generar dos senyals sinusoidals amb desfasament variable.